

# **RELATÓRIO**


## **TRABALHO 01**

**Nome: Igor Fiedler de Bastos e Vinicius Domingos Gabriel**


**Araranguá, maio de 2025**



 3. Foi criado um novo processo com uma segunda saída, denominada **sai2**, no qual o sinal **in2** foi intencionalmente removido da lista de sensibilidade. Ao comparar essa saída com a do processo original (com todos os sinais na lista), observamos que o processo modificado **não é executado quando apenas o in2 muda de valor**. Isso compromete o funcionamento correto do multiplexador 4:1, pois a saída **sai2** permanece desatualizada até que outro sinal da lista de sensibilidade mude. Como consequência, ocorrem erros como atrasos ou valores incorretos na saída, evidenciando a importância de incluir todos os sinais relevantes na lista de sensibilidade para garantir o comportamento esperado do circuito. No nosso exemplo, da imagem abaixo, conseguimos verificar que a **sai2** deveria atualizar o valor de **in2** em 10ns porém a mudança ocorre apenas em 15ns quando se tem a atualização de **in4**.



 4. Abaixo temos o esquemático do nosso circuito.



## Projeto 02

Para atender ao objetivo do Projeto 2, foi desenvolvido um hardware responsável por realizar a transmissão serial de uma palavra de 8 bits. O circuito é estruturado em torno de uma máquina de estados finitos com os seguintes estados:

1. **REPOUSO**: estado inicial e de inatividade. A linha serial permanece em nível lógico alto ('1').
2. **START**: envia o bit de início da transmissão ('0').
3. **TRANSMITE**: transmite sequencialmente os 8 bits da palavra, do bit mais significativo (MSB) ao menos significativo (LSB).
4. **STOP**: envia o bit de parada ('0') e retorna ao estado de repouso.

Foi implementado dois processos:

- Processo de controle sequencial (sensível a **clock** e **reset**):
  - Inicializa o sistema em **REPOUSO** após reset.
  - No estado **START**, carrega a palavra de 8 bits no registrador dado.
  - No estado **TRANSMITE**, incrementa o contador para percorrer os bits da palavra.
  - Zera o contador nos demais estados.
- Processo de controle combinacional (sensível a **estado\_atual**, **send**, **contador**, **dado**):
  - Define a saída **linha\_reg** com base no estado atual.
  - Controla a transição entre os estados de acordo com o sinal de envio (**send**) e o valor do contador.
  - Transmite os bits serialmente usando **linha\_reg**  $\leq$  **dado** (**7 - contador**).

As saídas do são:

- **linha**: linha serial de saída, que reflete **linha\_reg** e transmite os bits serialmente.
- **busy**: indica se o transmissor está ativo ('1' em qualquer estado exceto **REPOUSO**).

